

lab7

▪ Lab 7: General Microprocessor Lab – Verifying EC-1↵

(2 hours)↵

▪ **Goal**↵

To verify the design of EC-1.↵

↵

▪ **Procedure**↵

- 1) For the EC-1 microprocessor, implement the datapath circuit and FSM circuit separately in Verilog module, connect them together by using a top module, and implement it in your Basys3 board. Note that you need to put the compiled assemble code, i.e., the binary executable code in the ROM in your datapath circuit to run the program in the microprocessor. Connect the switches in board to your input pin, and connect the output pin to a LED.↵

通用微处理器设计的一般流程

- 1、定义处理器的指令集（即微处理器支持什么操作）
- 2、设计出能满足指令集需求的数据通路
- 3、设计控制单元：状态机和控制字输出
- 4、数据通路+控制单元形成完整的通用微处理器

1、指令集：

Instruction	Encoding	Operation	Comment
IN A	011 xxxxxx	$A \leftarrow \text{Input}$	Input to A
OUT A	100 xxxxxx	$\text{Output} \leftarrow A$	Output from A
DEC A	101 xxxxxx	$A \leftarrow A - 1$	Decrement A
JNZ address	110 xaaaa	IF ($A \neq 0$) THEN $PC = \text{aaaa}$	Jump to address if A is not zero 跳转指令
HALT	111 xxxxxx	Halt	Halt execution


操 操
作 作
码 数

Notations: A=accumulator PC=program counter
AAAA=four bits specifying a memory address

PC: 程序指针,
记录下一条要
执行的指令所
在内存单元的
地址

2、数据通路：

取指译指令

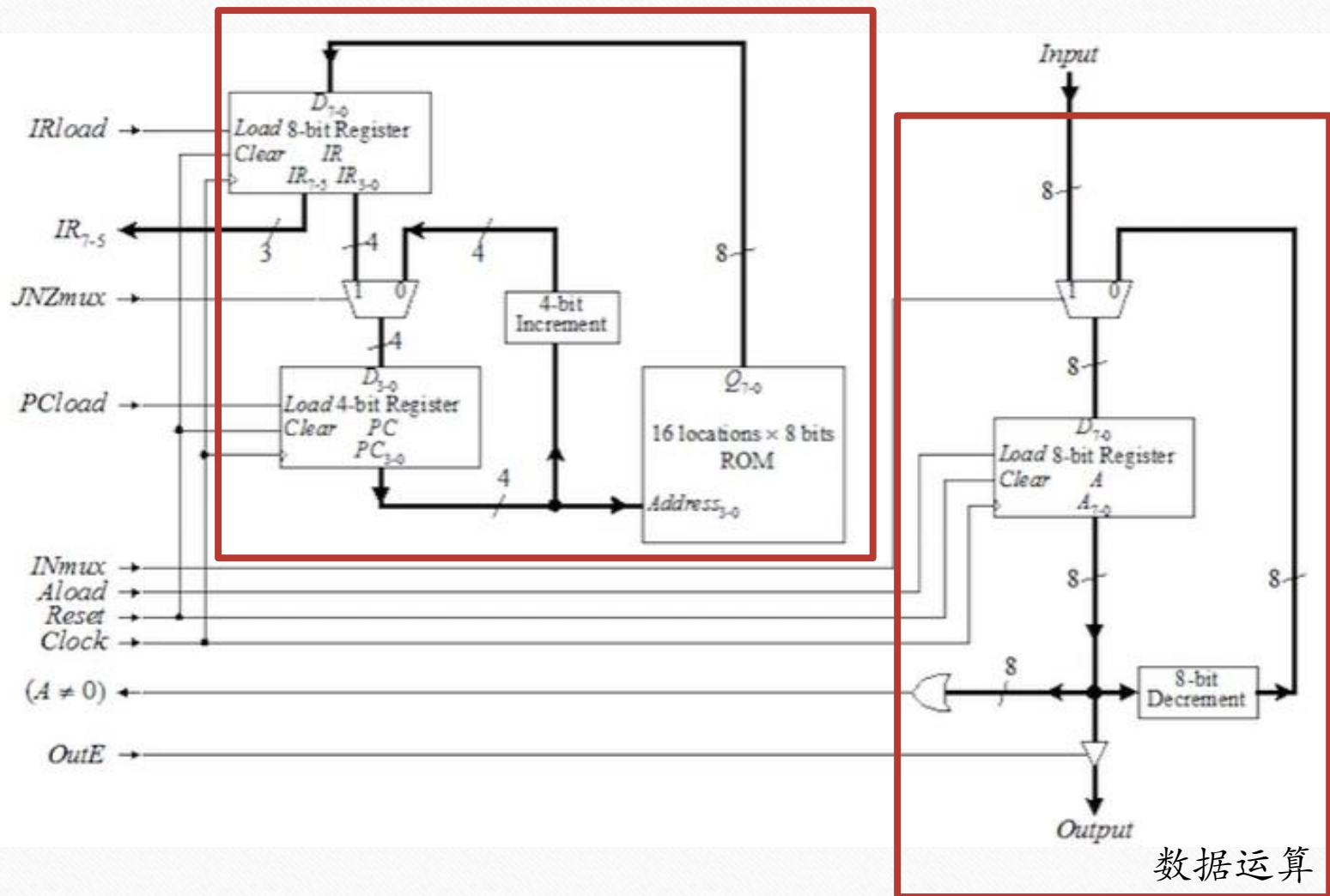


数据运算

IN A
OUT A
DEC A
JNZ address
HALT

111	xxxxx
操作码	操作数


3、状态转换：

取指——解码——执行

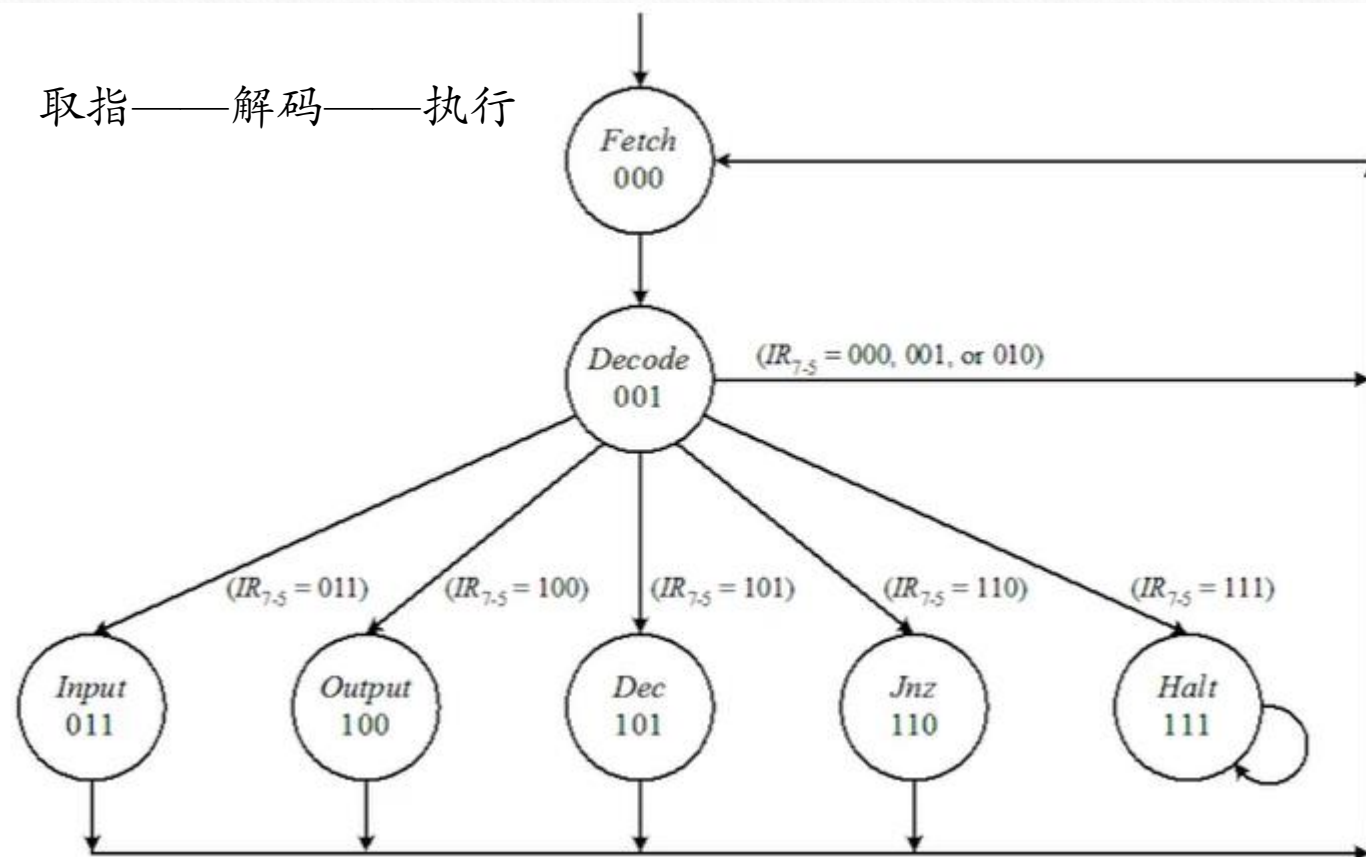


Instruction	Encoding
IN A	011xxxxx
OUT A	100xxxxx
DEC A	101xxxxx
JNZ address	110xaaaa
HALT	111xxxxx

3、控制字输出

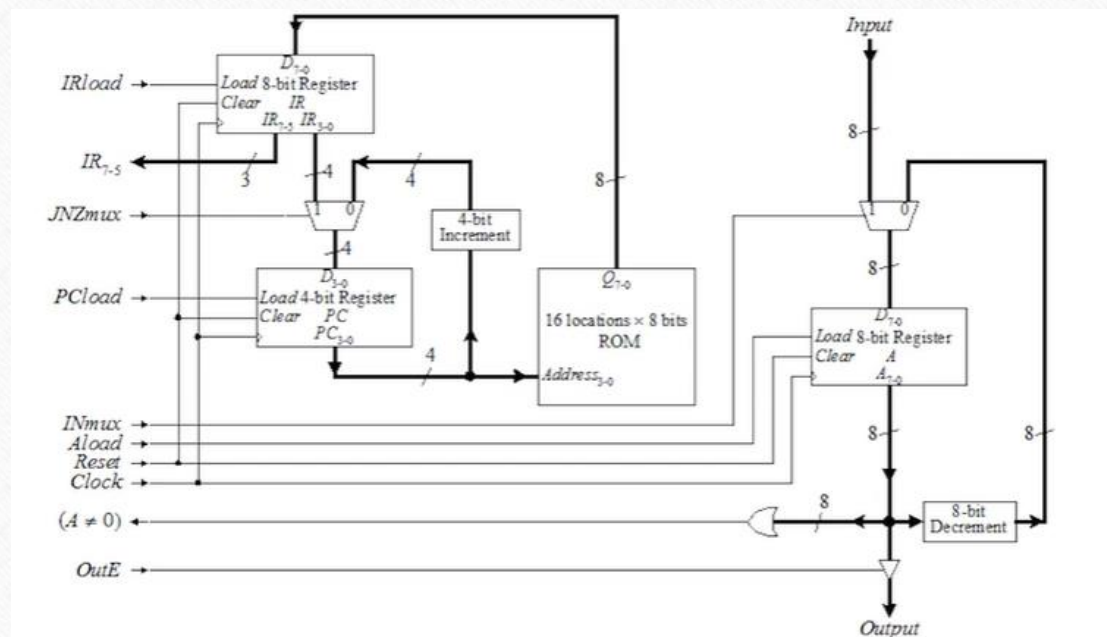

Control Word	State Q ₂ Q ₁ Q ₀	IRload	PCload	INmux	Aload	JNZmux	OutE	Halt
1	000 Fetch	1	1	0	0	0	0	0
2	001 Decode	0	0	0	0	0	0	0
3	011 Input	0	0	1	1	0	0	0
4	100 Output	0	0	0	0	0	1	0
5	101 Dec	0	0	0	1	0	0	0
6	110 Jnz	0	IF (A ≠ 0) THEN 1 ELSE 0	0	0	1	0	0
7	111 Halt	0	0	0	0	0	0	1

4、数据通路+控制单元

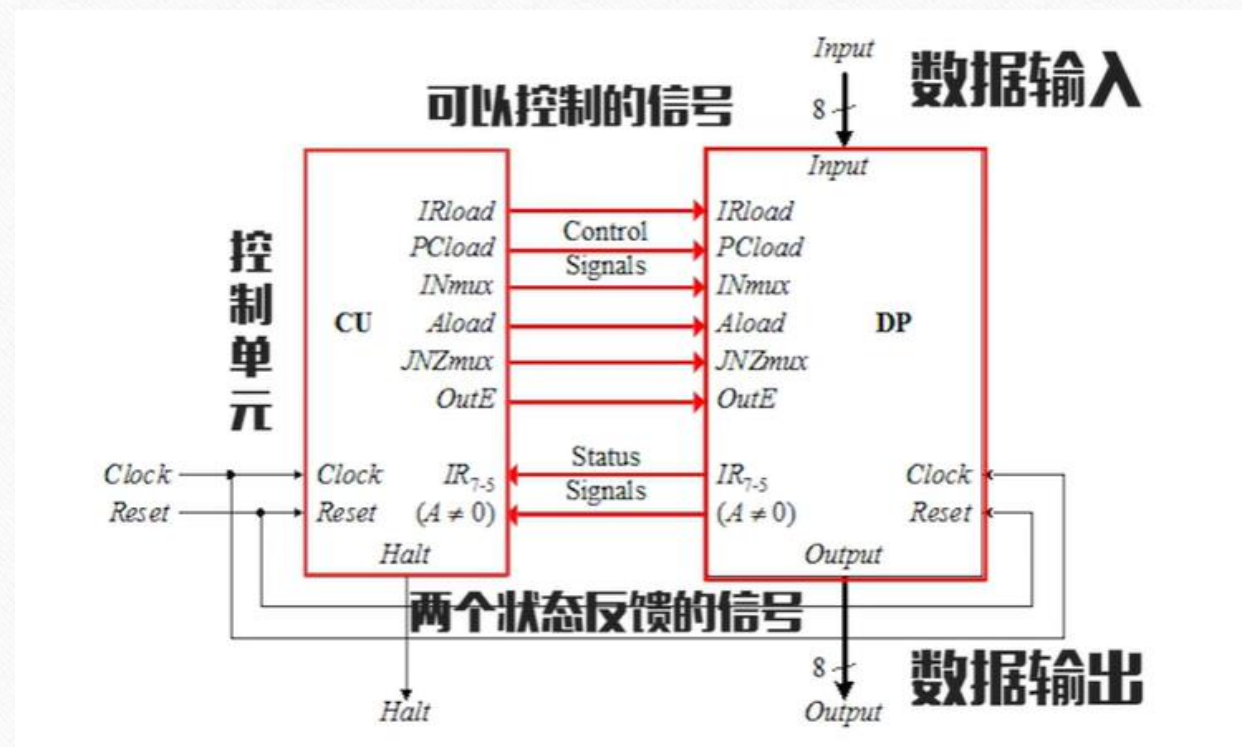

完成简易通用处理器的设计

5、用指令集的指令，实现一段代码

IN A
OUT A
DEC A
JNZ address
HALT


```
IN A
LOOP:OUT A
      DEC A
      JNZ LOOP
      HALT
```

代码功能：输入一个A，A自减至0

ROM:

程序存到ROM里

IN A
LOOP:OUT A
DEC A
JNZ LOOP
HALT

 

memory address	instruction encoding	
0000	01100000;	-- IN A
0001	10000000;	-- OUT A
0010	10100000;	-- DEC A
0011	11000001;	-- JNZ loop
0100	11111111;	-- HALT

```
module ROM_register(  
    input [3:0] ina,  
    output reg [7:0] out  
);  
  
always @(*) begin  
    case (ina)  
        4'b0000: out <= 8'b01100000;  
        4'b0001: out <= 8'b10000000;  
        4'b0010: out <= 8'b10100000;  
        4'b0011: out <= 8'b11000001;  
        4'b0100: out <= 8'b11111111;  
        default: out <= 8'bzzzzzzzz;  
    endcase  
end  
  
endmodule
```

Instruction	Encoding
IN A	011xxxxx
OUT A	100xxxxx
DEC A	101xxxxx
JNZ address	110xaaaa
HALT	111xxxxx

顶层代码

```
module EC1(  
    input [7:0] A,  
    input clk, reset,  
    output [7:0] led,  
    output H  
);  
    wire clk_2s;  
    clk_div div1(.clk(clk), .reset(reset), .clk_2s(clk_2s));  
    wire IRload, JNZmux, PCload, INmux, Aload, OutE;  
    wire AnotZero;  
    wire [2:0] IR_OpWord;  
    Datapath d1(.clk(clk_2s),.reset(reset), .IRload(IRload),.JNZmux(JNZmux), .PCload(PCload),  
                .INmux(INmux),.Aload(Aload), .OutE(OutE),.A(A),.IR_OpWord(IR_OpWord),  
                .AnotZero(AnotZero), .led(led),.H(H));  
    Control c1(.clk(clk_2s), .reset(reset), .IR_OpWord(IR_OpWord),.AnotZero(AnotZero),  
                .IRload(IRload),.JNZmux(JNZmux),.PCload(PCload),.INmux(INmux), .Aload(Aload),  
                .OutE(OutE));  
endmodule
```

数据通路

```
module Datapath(  
    input clk, reset, IRload, JNZmux, PCLoad, INmux, Aload, OutE,  
    input [7:0] A,  
    output [2:0] IR_OpWord,   
    output AnotZero,  
    output [7:0] led,  
    output H  
);  
  
wire [3:0] IR_o, Increment_o, mux2_4bit_o, PC_o;  
wire [7:0] ROM_o, mux2_8bit_o, A_o, decrement_o;  
IR_Register r1(.ina(ROM_o), .load(IRload), .reset(reset), .clk(clk), .OpWord(IR_OpWord), .OpNum(IR_o));  
mux2_4bit m1(.ina(IR_o), .inb(Increment_o), .JNZmux(JNZmux), .out(mux2_4bit_o));  
PC_register r2(.ina(mux2_4bit_o), .load(PCLoad), .reset(reset), .clk(clk), .out(PC_o));  
Increment i1(.ina(PC_o), .out(Increment_o));  
ROM_register r3(.ina(PC_o), .out(ROM_o));  
mux2_8bit m2(.ina(A), .inb(decrement_o), .INmux(INmux), .out(mux2_8bit_o));  
A_register r4(.ina(mux2_8bit_o), .load(Aload), .clk(clk), .reset(reset), .out(A_o));  
decrement d1(.ina(A_o), .out(decrement_o));  
assign AnotZero = A_o != 0? 1:0;  
assign H = A_o == 0?1:0;  
Triger t1(.ina(A_o), .OutE(OutE), .out(led));  
endmodule
```


控制单元

```
module Control(  
    input clk, reset,  
    input [2:0] IR_OpWord,  
    input AnotZero,  
    output reg IRload, JNZmux, PClod, INmux, Aload, OutE  
);  
  
parameter FETCH = 0 ; parameter DECODE = 1; parameter INPUT = 2;  
parameter OUTPUT = 3; parameter DEC = 4; parameter JNZ = 5;  
parameter HALT = 6;  
reg [2:0] state, next_state;  
always @(posedge clk or posedge reset) begin  
    if(reset)begin  
        state <= FETCH;  
    end  
    else  
        state <= next_state;  
end
```

```
always @(*) begin  
    case (state)  
        FETCH: next_state = DECODE;  
        DECODE: if(IR_OpWord == 3'b011) next_state = INPUT;  
                 else if(IR_OpWord == 3'b100) next_state = OUTPUT;  
                 else if(IR_OpWord == 3'b101) next_state = DEC;  
                 else if(IR_OpWord == 3'b110) next_state = JNZ;  
                 else if(IR_OpWord == 3'b111) next_state = HALT;  
                 else next_state = FETCH;  
        HALT: next_state = HALT;  
        default: next_state <= FETCH;  
    endcase  
end
```

```
always @(*) begin  
    case (state)  
        FETCH: begin IRload = 1; PClod = 1; INmux = 0; Aload = 0; JNZmux = 0; OutE = 0; end  
        DECODE: begin IRload = 0; PClod = 0; INmux = 0; Aload = 0; JNZmux = 0; OutE = 0; end  
        INPUT: begin IRload = 0; PClod = 0; INmux = 1; Aload = 1; JNZmux = 0; OutE = 0; end  
        OUTPUT: begin IRload = 0; PClod = 0; INmux = 0; Aload = 0; JNZmux = 0; OutE = 1; end  
        DEC: begin IRload = 0; PClod = 0; INmux = 0; Aload = 1; JNZmux = 0; OutE = 0; end  
        JNZ: begin IRload = 0; PClod = AnotZero==1? 1:0; INmux = 0; Aload = 0; JNZmux = 1; OutE = 0; end  
        HALT: begin IRload = 0; PClod = 0; INmux = 0; Aload = 0; JNZmux = 0; OutE = 1; end  
        default: begin IRload = 1'bz; PClod = 1'bz; INmux = 1'bz; Aload = 1'bz; JNZmux = 1'bz; OutE = 1'bz; end  
    endcase  
end  
endmodule
```

分频器

```
module clk_div(  
    input clk,  
    input reset,  
    output reg clk_2s  
);  
    reg [31:0] count;  
    always @(posedge clk or posedge reset) begin  
        if(reset) begin  
            count <= 0; clk_2s <= 0;  
        end  
        else if(count == 30000000) begin  
            count <= 0; clk_2s <= ~clk_2s;  
        end  
        else count = count+1;  
    end  
endmodule
```


要求：

验收
实验报告